

# Semplici circuiti logici e Multivibratori

Gruppo BN

Federico Belliardo, Marco Costa, Lisa Bedini

April 3, 2017

## 1 Scopo dell'esperienza

Nella prima parte dell'esperienza ci si propone di montare e verificare il funzionamento di semplici circuiti logici (AND, OR, XOR e sommatore a un bit) utilizzando solo porte NAND. Successivamente saranno montati un circuito multivibratore monostabile e astabile per verificare la dipendenza lineare tra tempo di durata dell'impulso o il periodo in uscita e la resistenza presente. Infine questi ultimi due circuiti verranno posti in serie per formare un generatore di onda quadra, per studiare la dipendenza tra le resistenze usate e il *duty cycle*.

## 2 Materiale occorrente

- 2 circuiti integrati SN7400 Quad-NAND Gate;
- DIP Switch a 4 interruttori;
- Diodo 1N4148;
- 2 diodi LED;

Disponiamo inoltre del circuito pulsatore montato nella precedente esperienza, costituito da un Arduino Nano e da un octal buffer/driver SN74LS244.

Tutte le resistenze, i condensatori e la tensione di alimentazione sono stati misurati con il multimetro digitale, quindi l'errore è stato propagato secondo le specifiche nel manuale. I tempi e le restanti tensioni sono state misurate con i cursori dell'oscilloscopio: l'errore sui tempi è dato dalla risoluzione dei cursori stessi mentre quello sulle tensioni è stato propagato considerando sia l'errore sul posizionamento dei cursori sia l'errore sistematico del 3%.

## 3 Semplici circuiti logici

**Verifica porta NAND** Abbiamo montato il circuito in figura 1, con una tensione di alimentazione pari a  $V_{CC} = 4.85 \pm 0.03$  V, e ne abbiamo verificato il funzionamento prima tramite il diodo LED poi tramite l'oscilloscopio. Si sono usati due interruttori e una resistenza di limitazione  $R_1 = 327 \pm 3 \Omega$ . Per mantenere l'input a livello alto anche nel caso di ingresso flottante bisogna collegare materialmente a 0 tramite interruttori l'ingresso dato che di default l'ingresso scollegato è alto. In tabella in figura 1 si possono vedere i valori di output attesi: 1 corrisponde al livello alto mentre lo 0 corrisponde al livello basso. Si nota che il LED è spento nel caso di  $I_1 = I_2 = 0$  mentre è acceso in tutti gli altri casi. La verifica con l'oscilloscopio si effettua inserendo come input il circuito pulsatore di Arduino<sup>1</sup>, in questo modo si possono visualizzare tutti gli stati con l'oscilloscopio collegando ad un canale alternativamente l'ingresso  $I_1$  e  $I_2$ , si veda l'immagine 2. Abbiamo usato la traccia di output per il trigger.

**Circuito AND** E' stato realizzato il circuito in figura 3, anche in questo caso si è visualizzato l'output sull'oscilloscopio (figura 4), triggerando sul segnale in uscita. Si nota che l'andamento è quello previsto dalla tabella in figura 3, infatti nelle immagini fornite dall'oscilloscopio si nota che soltanto quando entrambi gli ingressi sono a livello alto, anche l'uscita è alta.

---

<sup>1</sup>Abbiamo usato una frequenza di circa 1kHz.

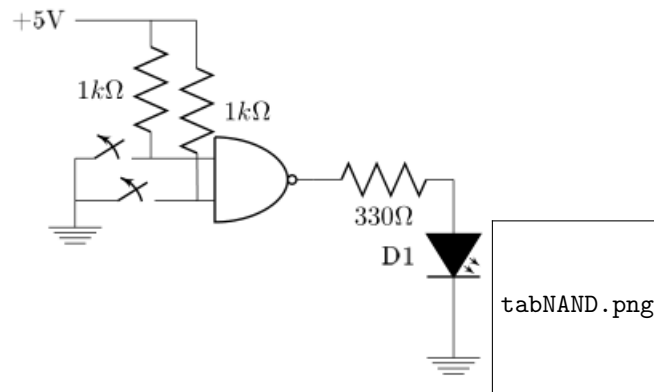


Figure 1: Schema circuitale e tabella di verità della porta NAND.

nand1.png	nand2.png
-----------	-----------

Figure 2: Schermate dell'oscilloscopio, in canale 1 c'è l'output e in canale 2 l'input.

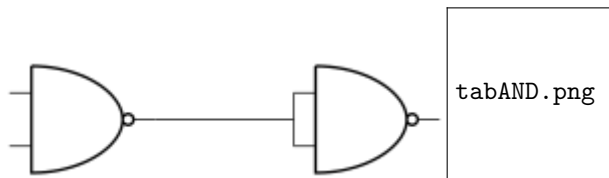


Figure 3: Schema e tabella di verità del circuito AND.

and1.png	and2.png
----------	----------

Figure 4: Schermate dell'oscilloscopio, in canale 1 c'è l'output e in canale 2 l'input.

**Circuito OR** E' stato montato il circuito in figura 5. In tabella in figura 5 è stata rappresentata la tabella di verità e in figura 6 si può osservare l'andamento dell'output. Si nota che l'uscita è a livello basso quando entrambi gli ingressi sono a 0. Anche in questo caso abbiamo triggerato sull'output e i risultati sono in accordo con la tabella di verità di un OR.

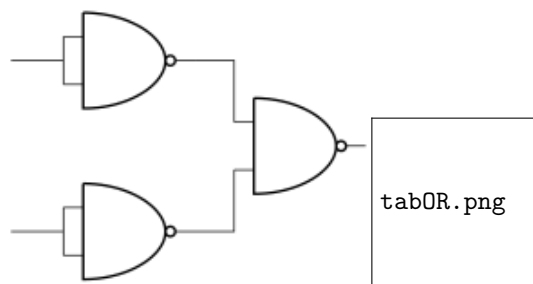


Figure 5: Schema e tabella di verità del circuito OR.

**Circuito XOR** In questo caso abbiamo dovuto eseguire il trigger su un ingresso perchè la frequenza dell'uscita è doppia rispetto a quella dell'ingresso. Di seguito si osservano lo schema circuitale e la tabella di verità (figura 7) e le immagini acquisite tramite l'oscilloscopio (8).

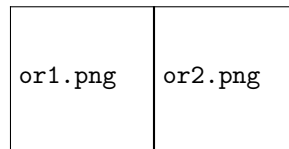


Figure 6: Schermate dell'oscilloscopio, in canale 1 c'è l'output e in canale 2 l'input.

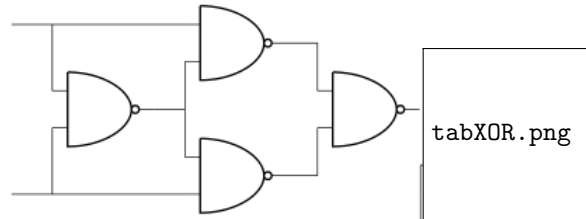


Figure 7: Schema del circuito XOR.

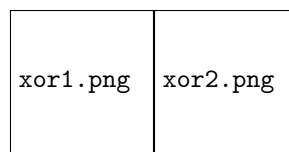


Figure 8: Schermate dell'oscilloscopio, in canale 1 c'è l'output e in canale 2 l'input.

**Circuito sommatore a un bit** Il circuito sommatore a un bit in figura 9 è stato montato aggiungendo al circuito XOR un NOT che preleva il segnale in uscita dal NOT tra i due segnali in ingresso e fornisce l'uscita R. Anche in questo caso abbiamo scritto la tabella di verità (figura 9) e visualizzato l'output con l'oscilloscopio (figura 10). Abbiamo eseguito il trigger sull'uscita R e i risultati sono in accordo con quanto atteso.

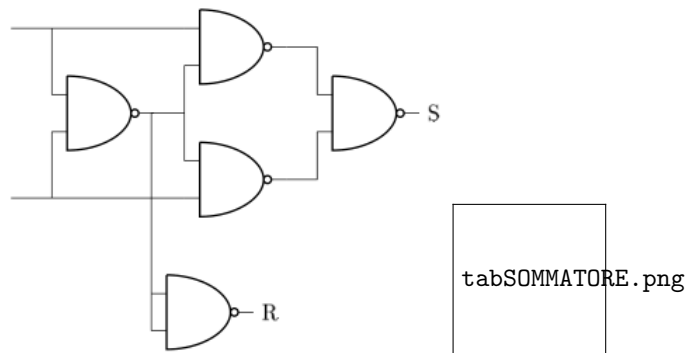


Figure 9: Schema e tabella di verità del circuito sommatore a un bit.

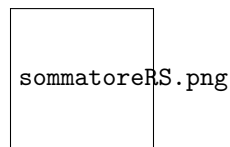


Figure 10: Schermate dell'oscilloscopio, in canale 1 c'è S e in canale 2 R.

## 4 Multivibratore monostabile

Abbiamo montato il circuito in figura 11. I componenti sono stati misurati con il multimetro digitale e risultano essere  $R_1 = 470 \pm 4 \Omega$  e  $C_1 = 110 \pm 4 \text{ nF}$ . Si è scelta come tensione di alimentazione  $V_{CC} = 4.85 \pm 0.03 \text{ V}$  e come frequenza dell'onda quadra inviata dal generatore di funzioni  $f = 5.16 \pm 0.05 \text{ kHz}$ . Il periodo risulta quindi pari a  $T = 194 \pm 2 \mu\text{s}$  e la durata dell'impulso a livello alto  $t = 12.8 \pm 0.2 \mu\text{s}$ , ottenendo così un *duty*

*cycle* pari a  $6.6 \pm 0.1\%$ . Si è misurata una tensione massima in uscita di  $4.3 \pm 0.1$  V, e una minima di circa 0V. Abbiamo osservato all'oscilloscopio l'andamento delle tensioni  $V_{IN}$ ,  $V_{OUT}$  e  $V_C$ , notando che quando in ingresso si ha l'impulso, NAND1 lo interpreta come un 1 quindi all'ingresso di NAND2 si ha uno 0, l'uscita è alta e il condensatore si carica tramite la resistenza.

Si noti che anche quando il segnale in ingresso è commutato gli ingressi di NAND2 sono 0 (uscita di NAND3) e 1 (uscita di NAND1) che mantiene a 1 l'uscita. Questo fatto determina l'indipendenza del *duty cyle* dal periodo dell'onda in ingresso. A causa della carica di  $C_1$ ,  $V_C$  diminuisce esponenzialmente fino a 0V (la corrente scorre dal condensatore alla terra dunque non può passare per il diodo in interdizione, ma lo fa sulla resistenza  $R_1$ ).  $V_C$  diminuisce fino al valore di commutazione  $V_C = 1.44 \pm 0.04$  V che corrisponde a  $V_{IH}$  per NAND3.

Raggiunto questo valore l'ingresso di NAND3 è interpretato come uno 0 quindi all'ingresso di NAND2 si hanno due 1, pertanto la sua uscita diventa bassa e la tensione  $V_C$  diventa negativa poiché il condensatore ha mantenuto la sua carica (e la differenza di potenziale tra le facce) in questo processo istantaneo, dunque per ristabilire l'equilibrio sul condensatore la corrente si scarica attraverso il diodo, che entra quindi in conduzione e limita il valore di  $V_C$  a  $0.80 \pm 0.02$  V.

A questo punto il condensatore si carica finché non arriva un altro impulso. In questo ciclo la carica del condensatore si conserva al variare dei valori logici perché i tempi di commutazione dei NAND sono molto minori dei tempi di carica e scarica di  $C_1$ . Il tempo atteso caratteristico del circuito RC è  $\tau_{att} = 52 \pm 2 \mu s$ , solo questo valore determina la durata in tempo dell'impulso in uscita.

Abbiamo verificato che variando la frequenza in ingresso da circa  $33 kHz$  a circa  $10 kHz$  la durata dell'impulso  $t$  in uscita non cambia, mentre si ha una dipendenza di  $t$  dalla resistenza. Infatti abbiamo variato il valore della resistenza  $R_1$  e misurato la durata dell'impulso, i dati sono presenti in tabella 6. Per convalidare l'ipotesi di linearità è stato eseguito un *fit* lineare del tipo  $t = aR_1 + b$  ottenendo i seguenti valori:  $a = 0.111 \pm 0.001 \mu s/\Omega$ ,  $b = -11 \pm 1 \mu s$   $\chi^2/ndof = 11.57/3$ . Dal grafico in figura 12 è evidente l'andamento lineare eccetto che per gli ultimi punti con un valore della resistenza alto, per cui si ha un aumento del  $\chi^2$ . Questo è probabilmente dovuto al fatto che l'andamento lineare è apprezzabile se i valori delle resistenze non si discostano troppo da quello di  $R_1$ , mentre per valori molto maggiori non si può più assumere la linearità a priori.

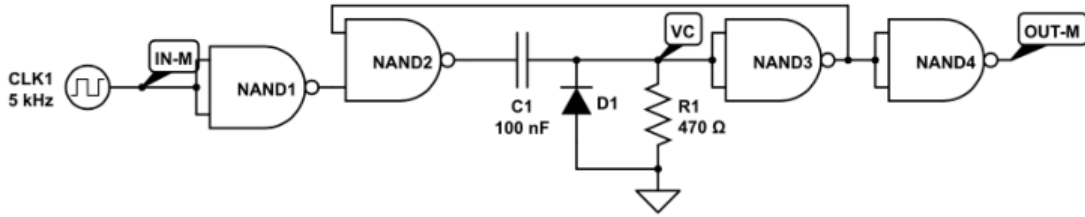


Figure 11: Schema del circuito multivibratore monostabile.

1in2c.png

Figure 12: Immagini acquisite tramite l'oscilloscopio:  $V_C$  in canale 2 e in canale 1 input (prima immagine) e output (seconda immagine).

$R_i[\Omega]$	$\Delta R_i[\Omega]$	$t[\mu s]$	$\Delta t[\mu s]$
327	3	25.8	0.2
470	4	41.6	0.2
669	5	69.2	0.6
824	7	82	1
984	8	102	1
1183	9	118	1
1454	11	140	1

Table 1: Presa dati per verificare la linearità fra  $R$  e  $t$ .

fitmonostabile.png

Figure 13: Grafico di  $t$  in funzione di  $R_1$  e  $fit$  lineare.

## 5 Multivibratore astabile

Abbiamo montato il circuito in figura 13, misurando con il multimetro digitale  $R_2 = 989 \pm 8 \Omega$ ,  $C_2 = 107 \pm 4 \text{ nF}$  e  $V_{CC} = 4.85 \pm 0.03 \text{ V}$ . Si sono osservati all'oscilloscopio  $V_{C,2}$  e  $V_{OUT}$ , quindi abbiamo misurato il periodo in uscita  $T = 202 \pm 1 \mu\text{s}$  e  $t = 128 \pm 1, \mu\text{s}$ , dunque abbiamo *duty cycle* pari a  $63.4 \pm 0.6\%$ . In questo circuito tutte le porte NAND sono usate in configurazione NOT, quindi se l'ingresso di NAND5 è alto, l'uscita di NAND6 è alta e quella di NAND7 è bassa, quindi il condensatore si carica attraverso la resistenza come un circuito RC in cui il generatore è NAND7 che mantiene una differenza di potenziale tra i suoi estremi. La situazione asintotica di equilibrio si raggiungerebbe quando la corrente attraverso  $R_2$  quindi  $V_{C,2}$  fosse nulla. Tuttavia la caduta esponenziale della tensione  $V_{C,2}$  avviene fino al valore di commutazione  $V_{IH} = 1.48 \pm 0.04 \text{ V}$ . A questo valore  $V_{C,2}$  ha un brusco cambiamento fino a  $-1.16 \pm 0.04 \text{ V}$  e l'uscita del NAND7 diventa alta, nuovamente la carica sul condensatore si conserva e l'uscita di NAND6 viene forzata bassa, allora  $V_{C,2}$  deve diventare negativa. Si può immaginare che nel circuito RC equivalente sia istantaneamente invertita la polarità del generatore. Il condensatore si carica e  $V_{C,2}$  aumenta fino al valore  $1.44 \pm 0.04 \text{ V}$  quando si ha un altro brusco cambiamento di  $V_{C,2}$  e il ciclo si ripete. L'elemento NAND8 serve a rendere il segnale descritto un'onda quadra. L'output visualizzato con l'oscilloscopio si trova in figura ??

Come per il circuito multivibratore astabile abbiamo variato il valore della resistenza per verificare la dipendenza lineare tra  $R_2$  e il periodo in uscita  $T$ , quindi abbiamo eseguito un *fit* lineare propagando l'errore sia sulle ascisse che sulle ordinate, figura 14 e ottenuto  $a = 0.195 \pm 0.003 \mu\text{s}/\Omega$ ,  $b = 10 \pm 3 \mu\text{s}$  e  $\chi^2/ndof = 5.73/4$ .

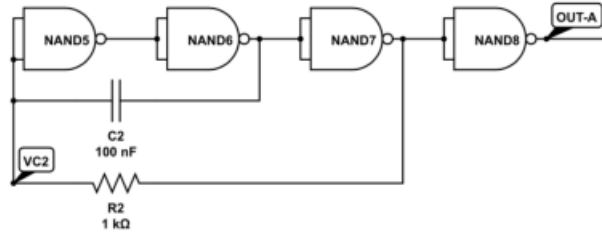


Figure 14: Schema del circuito multivibratore astabile.

astabile1vc2out.png

Figure 15: Immagine acquisita tramite l'oscilloscopio:  $V_{C,2}$  in canale 1 e in canale 2 l'output.

$R_i[\Omega]$	$\Delta R_i[\Omega]$	$T[\mu\text{s}]$	$\Delta T[\mu\text{s}]$
669	5	141	1
824	7	170	1
989	8	202	1
1183	9	243	1
1454	11	298	2
1788	14	354	2
2130	17	446	3

Table 2: Presa dati per verificare la linearità fra  $R$  e  $T$ .

fitastabile.png

Figure 16: Grafico di  $T$  in funzione di  $R_2$  e  $fit$  lineare.

## 6 Generatore di onda quadra

Il multivibratore astabile è stato collegato al monostabile tramite un derivatore, in modo da ottenere il generatore di onda quadra in figura 15. Il derivatore fa sì che l'onda quadra in uscita dal multivibratore astabile sia un impulso di breve durata; questo viene portato all'ingresso del monostabile, che genera un segnale in uscita quando all'ingresso vi è il fronte positivo dell'impulso dell'astabile (e non quello negativo). Si sono usati gli stessi componenti dei circuiti precedenti come  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $C_1$  e  $C_2$  e si sono misurate  $R_3 = 989 \pm 8 \Omega$  e  $C_3 = 10.2 \pm 0.4 \text{ nF}$ . Da un'analisi qualitativa del circuito si suppone che il periodo dell'onda all'uscita del monostabile dipenda solo dalla costante tempo  $\tau_2 = C_2 R_2$  e che la durata dell'impulso  $t$  dipenda solo dalla costante  $\tau_1 = C_1 R_1$ . Per verificare questa ipotesi abbiamo cambiato  $R_1$  e  $R_2$  in modo alternato, i dati sono visibili in tabella 8. Come atteso, cambiando il valore della sola  $R_1$  non si hanno variazioni significative del periodo; viceversa, modificando solo il valore di  $R_2$  la durata dell'impulso non cambia. Infine abbiamo stimato i valori delle resistenze per ottenere  $T = 100 \mu\text{s}$  e *duty cycle* pari al 30%, sfruttando le relazioni lineari ottenute dai *fit*:  $R_1 \simeq 372 \Omega$  e  $R_2 \simeq 461 \Omega$ . L'ultima misura presente in tabella 8 si riferisce a questa parte e il *duty cycle* relativo risulta pari al  $30.4 \pm 0.3\%$ .

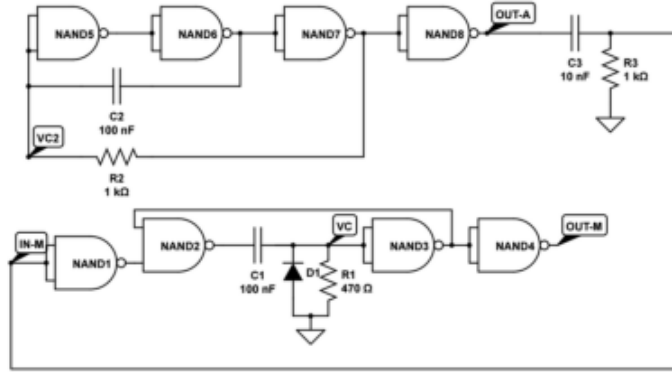


Figure 17: Schema del generatore di onda quadra.

generatore1inm2outm.png

Figure 18: Immagine acquisita tramite l'oscilloscopio, in canale 1 l'input M e in canale 2 output M.

$R_{1i}[\Omega]$	$\Delta R_{1i}[\Omega]$	$R_{2i}[\Omega]$	$\Delta R_{2i}[\Omega]$	$T[\mu\text{s}]$	$\Delta T[\mu\text{s}]$	$t[\mu\text{s}]$	$\Delta t[\mu\text{s}]$
470	3	1454	11	290	2	46.6	0.2
385	3	1454	11	290	2	36.0	0.2
385	3	1183	9	238	1	35.8	0.2
218	2	1183	9	238	1	16.3	0.1
218	2	824	7	171	1	16.3	0.1
385	3	669	5	142	1	34.6	0.2
385	3	469	3	108	1	32.8	0.2

Table 3: Presa dati per verificare la dipendenza della forma d'onda in uscita dalle resistenze.

## 7 Conclusioni

Quanto osservato nell'esperienza è in atteso con quanto predetto dalla conoscenza del circuito tranne l'offset che si osserva sul valore asintotico di carica dei condensatori sia per il multivibratore astabile che per il generatore di onde quadre. In un caso l'offset è circa  $0.4V$  e nell'altro è circa  $0.8V$ , supponiamo tuttavia che sia dovuto alla presenza del diodo, visti i valori di tensione.