

Esperienza 12: Flip-Flop e contatori

Gruppo BN

Federico Belliardo, Lisa Bedini, Marco Costa

April 4, 2017

1 Flip-Flop D-Latch

Si è realizzato un circuito flip-flop di tipo D-Latch, come mostrato in figura 1 utilizzando le porte NAND di due integrati. L'ingresso D che corrisponde al dato da memorizzare è stato collegato all'impulsatore realizzato con Arduino Nano (in particolare a Y1 o a Y2?), e l'Enable è collegato alla terra attraverso uno switch manuale. La tensione di lavoro durante tutta l'esperienza è stata fissata a: $V_{CC} = 4.85 \pm 0.03V$.

In figura ?? si vede come il segnale $Q(t)$ in uscita dal flip-flop segua l'ingresso quando enable è alto riproducendo la tabella 1.

EN	D	S	R	Q
1	1	0	1	1
1	0	1	0	0
0	1	1	1	Hold
0	0	1	1	Hold

Table 1: Tabella degli stati per un Flip-Flop NAND.

Commutando manualmente lo switch e impostando dunque $EN = 0$ il flip flop rimane congelato nello stato in cui si trovava prima della commutazione. Perché il valore che il flip-flop memorizza sia deterministico è necessario che la commutazione dello switch non avvenga durante gli hold-time e setup-time del latch. In figure ?? e ?? si vede il flip-flop congelato nei due stati. Quando il bit di enable è disattivato entrambe le uscite dei NAND del primo livello sono a 1 pertanto il latch è nello stato di hold.

Essendo il latch costruito con delle porte NAND ho una situazione di instabilità quando gli ingressi delle porte sul secondo livello sono entrambe a 0. Questo può succedere solo se gli ingressi di tutte le porte sul primo livello sono 1. IL NOT evita questa situazione.

L'enable è attivo alto. Cioè quando $enable = 0$ ho permanenza dello stato, infatti gli ingressi al secondo livello dei NAND sono sicuramente a 1. mentre posso avere evoluzione dello stato se il bit $enable = 1$.

Quando l'ingresso enable è lasciato flottante il NAND forza la tensione a 5V quindi il valore logico è $enable = 1$ e l'uscita insegue l'ingresso, lo switch collega l'enable alla tensione di terra, dunque se chiudo l'interruttore l'enable viene forzato al valore logico basso, quindi viene eseguita la funzione *hold*.

 


Figure 1: R-S NAND Latch.

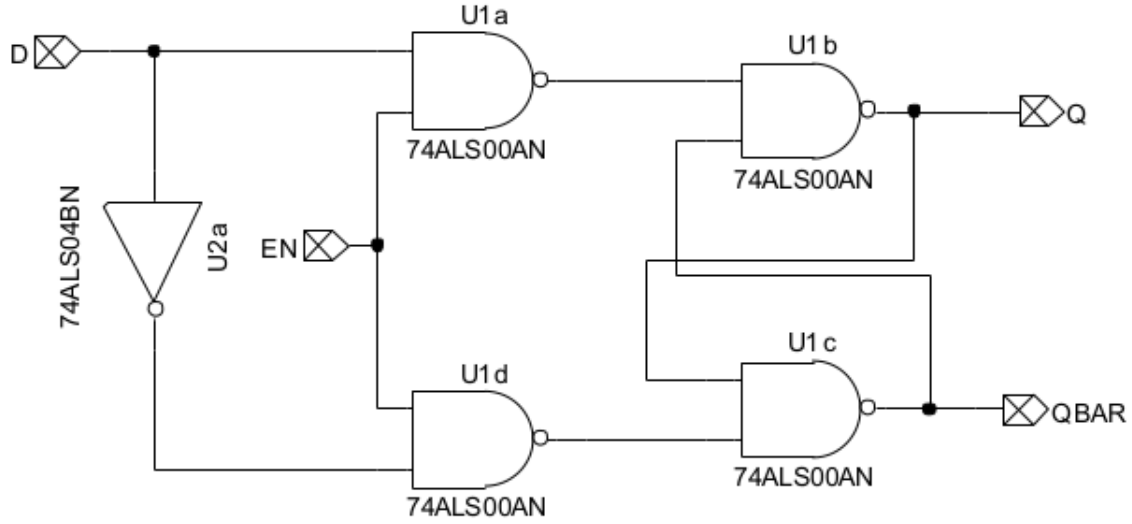


Figure 2: Circuito D-Latch NAND.

Si sono misurati i tempi di ritardo sulla salita e discesa del flip-flop (quando è abilitato) essi sono risultati asimmetrici. Le misure sono riportate nella tabella 2.

t_{LH} (ns)	t_{HL} (ns)
tempo 1	tempo 2

Table 2: Misure dei tempi di ritardo in salita e discesa per il Flip-Flop.

2 Divisori di frequenza

Si è realizzato un contatore a 4 bit come in figura 3 connettendo l'uscita Q del primo JK (FF1) al clock del secondo JK (FF2), i restanti JK sono già interconnessi all'interno del package. Si vogliono utilizzare tutti i JK in modalità Toggle, cioè in modo che oscillino tra lo stato 0 e 1 alla transizione basso-alto del clock (per costruzione). Per fare ciò è necessario che l'ingresso J di ognuno dei flip-flop sia impostato a 1, questa configurazione è realizzata ponendo R_0 a terra e R_1 flottante (per il momento).

Infatti la configurazione toggle del JK si ottiene se $J = 1$ e $K = 1$ dunque con K flottante questo è sempre uguale a 1, se uno degli ingressi del NAND è forzato a 0 la sua uscita sarà sempre 1 e sono quindi nella richiesta per i JK.

Poiché la transizione del valore di uscita Q di ognuno degli FF avviene con una frequenza dimezzata rispetto a quella del clock, le varie uscite $Q_i(t)$ oscillano con frequenze $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}$ in quanto l'uscita Q_i di un FF è il clock del successivo.

Ogni uscita Q_i è stata collegata a terra attraverso un LED e una resistenza (per limitare la corrente sul led). Questo e l'accorgimento di impostare un clock per il FF1 di 1 Hz (generato con Arduino) rende osservabili ad occhio nudo le transizioni.

Interpretando il bit più a sinistra come bit meno significativo (1 per LED acceso e 0 per LED spento) si ottiene la rappresentazione fisica dei numeri da 0 a 15 in binario.

Si è inviato in ingresso (sempre con Arduino) un segnale di frequenza $f = kHz$, si sono misurate le frequenze dei segnali Q_i e i tempi di ritardo per la salita e la discesa rispetto al clock, definiti come differenza temporale i punti in cui i due segnali raggiungono la metà del rispettivo valore massimo.

I tempi di ritardo misurati sono tempi di propagazione attraverso la rete dei flip-flop e dalle misure eseguite aumentano linearmente con il numero di porte del circuito. Il tempo di propagazione da *low* a *high* è sistematicamente più alto di circa $\Delta t = ...ns$, come si può vedere nella tabella 3.

Si vuole realizzare un contatore decadico sincrono, cioè attivare il reset quando il contatore raggiunge il valore 10. Per identificare il valore 10 sulle uscite Q_i si esegue un NAND tra le uscite Q_2 e Q_4 , che da un segnale basso non appena i due bit sono attivati per la prima volta (cioè si raggiunge il 10).

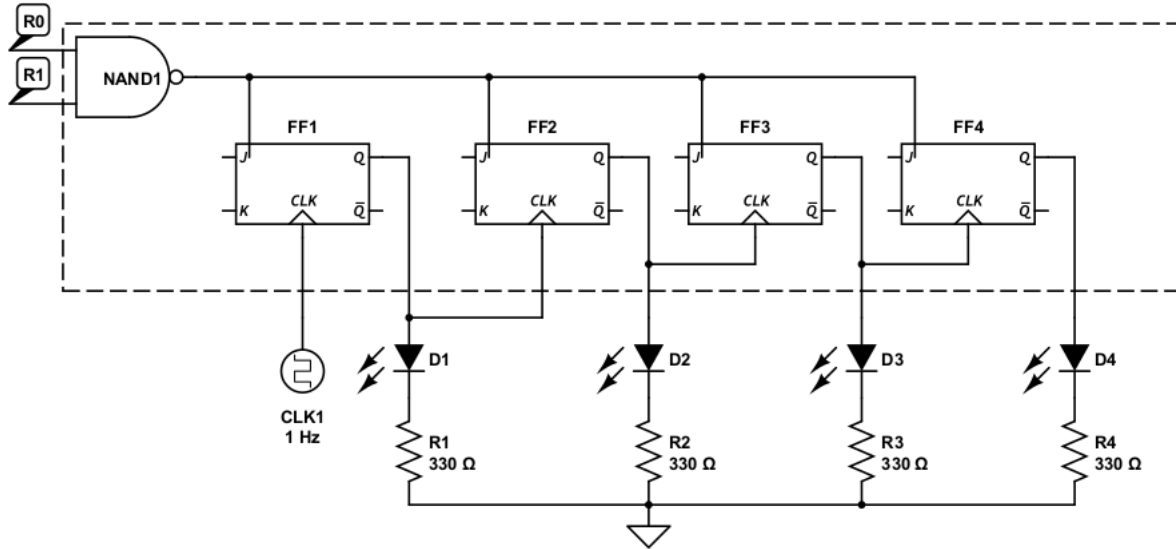


Figure 3: Contatore a 4 bit.

•	$T(ms)$	$f(kHz)$	t_{HL}	t_{LH}
Q_2	•	•	•	•
Q_2	•	•	•	•
Q_3	•	•	•	•
Q_4	•	•	•	•

Table 3: Misure di frequenza e tempi di propagazione per il divisore.

Il reset dei JK si ottiene per $J = 0$ e $K = 1$, dunque K viene sempre lasciato flottante. A questo punto sarebbe possibile fornire questo valore agli ingressi di reset del circuito, tuttavia per costruire un reset sincrono con il clock si utilizza un D-Latch.

Il bit di reset R_1 viene collegato ora a 1 attraverso una resistenza, il bit R_2 è collegato all'uscita negata del latch in modalità enabled. In questo modo l'uscita \bar{Q} diventa 1 non appena si raggiunge 10 e sincronamente con il clock. Infine \bar{Q} viene collegata al bit R_2 di reset e così si è realizzato il contatore decimale.

Se non è ancora stato raggiunto il 10 $Q = 1$, $\bar{Q} = 0$ e dunque tutti i FF sono in modalità toggle ($J = 0$, $NAND\ 1 = 1$, $K = 1$) e il conteggio continua. Non appena $\bar{Q} = 1$, cioè ho raggiunto il 10 l'uscita degli FF viene impostata a 0, infatti $J = 1$, $NAND\ 1 = 0$, $K = 1$ che sappiamo corrispondere al settaggio di $Q = 0$.

Il contatore è edge-triggered sul fronte di discesa del clock, mentre il D-Latch è attivo se il clock è alto, dunque perché il reset sia sincrono è necessario usare come clock del D-Latch il clock negato.

3 Shift register con D-Latch

Abbiamo montato lo shift register come indicato in figura 4. Si possono osservare gli stati dei vari flip-flop attraverso il diodo led. Si è verificato che il pulsante di preset imposta tutte le uscite di Q al valore alto. Q_0 ha valore alto o basso a seconda dello stato del DIP switch (specificare), commutare lo switch fa traslare il vecchio valore di Q_0 nei registri successivi, come atteso.

4 Generatore di numeri casuali

Si è realizzato il circuito in figura 5 e inviando un clock a bassa frequenza si osserva (e riportata in seguito) la sequenza generata (che come si vede è completa). Si sono provate tutte le possibili combinazioni di "tap" (ingressi Q_i dello XOR) e si è visto che sono due danno sequenze complete: Q_2 , Q_3 e Q_0 , Q_3 .

 


Figure 4: Shift register.

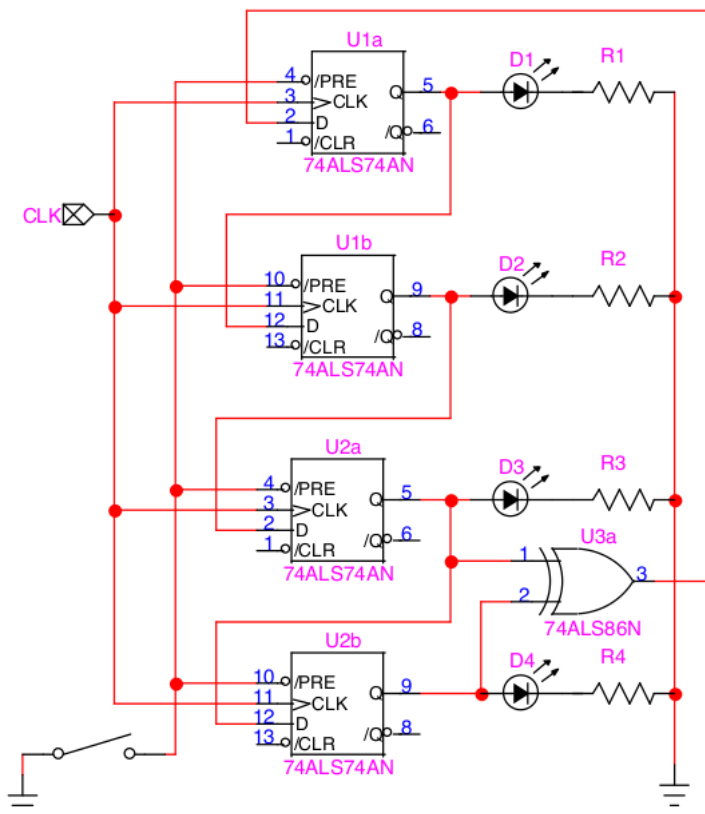


Figure 5: Generatore di numeri pseudo-casuali.