

Esperienza sull'effetto fotoelettrico

Gruppo BN

Federico Belliardo, Marco Costa, Lisa Bedini

3 marzo 2017

1 Scopo dell'esperienza

Obiettivo dell'esperienza è la verifica dell'effetto fotoelettrico, e la stima della grandezza del fattore h/e , dove h è la costante di Planck e e la carica dell'elettrone.

2 Materiale occorrente

- Lampada a LED;
- Tubo fotomoltiplicatore Philips XP2412 B;
- Filtri interferenziali (Balzers e Newport);
- Scatola nera
- Generatore di tensione continua;
- Multimetro digitale;
- Picoamperometro digitale;

3 Descrizione esperimento

Si è montato il circuito in figura 1. Nella scatola nera erano fissati il fotomoltiplicatore e la lampada a LED che serviva da sorgente luminosa. Durante l'esperienza, abbiamo posizionato i filtri nell'apposito supporto, avendo cura che fossero ortogonali al piano di appoggio della scatola e quindi al fascio luminoso.

Per ogni filtro si è misurata la corrente in funzione del potenziale applicato ai capi del fotomoltiplicatore. Per un certo potenziale V_0 (detto di azzeramento) la corrente di elettroni (estratti per effetto fotoelettrico dal catodo) che arriva all'amperometro si annulla. Questo ci consente di stimare la massima energia cinetica degli elettroni come eV_0 , da confrontare con l'energia dei fotoni incidenti $E_\gamma = hf$. Il modello teorico prevede che valga la relazione

$$eV_0 = hf + W \quad (1)$$

, con f frequenza del fotone incidente e W lavoro di estrazione del metallo. Una volta noti i potenziali di azzeramento in funzione delle frequenze eseguiamo un fit per verificare la relazione 1.

4 Misure

Per ogni filtro abbiamo acquisito dalle quindici alle venti misure di tensione ai capi del tubo fotomoltiplicatore e della relativa corrente. Abbiamo iniziato le acquisizioni da $V \simeq 0$ V e variato progressivamente il potenziale fino a che la corrente non raggiungeva un valore asintotico. Abbiamo posto particolare attenzione alla presa dati sia nella regione asintotica sia in quella in cui il grafico curvava significativamente: in questo modo è stato più facile estrarre i parametri nei fit dei punti successivi della relazione. La tensione di frenamento è stata misurata tramite multimetro digitale. La corrente circolante nel circuito è stata misurata tramite picoamperometro. La lettura della corrente veniva fatta dopo un tempo sufficientemente lungo da fare in modo che il valore riportato dallo strumento si fosse stabilizzato. Come errore sulle differenze di potenziale applicate si sono prese le incertezze riportate sul manuale del multimetro. Come errore sulla misura di corrente si presa l'ultima cifra "stabile" nella lettura, che si rivelava essere maggiore dell'incertezza strumentale riportata sul manuale del picoamperometro

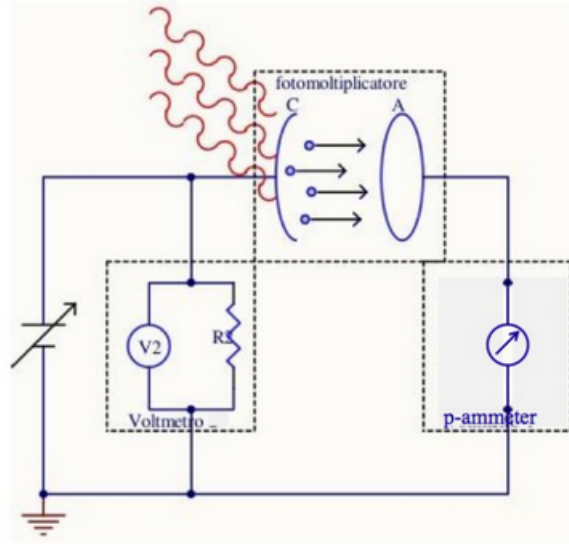


Figura 1: Schema circuito dell'esperimento e di acquisizione dati.

(0.4% + 1 digit sulle scale usate) Per stimare le lunghezze d'onda dei filtri, e quindi della frequenza effettiva dei fotoni incidenti, abbiamo usato la tabella fornita (1). L'incertezza associata ad ogni lunghezza d'onda riportata è stata presa come metà della FWHM della banda passante riportata sul data sheet per i filtri Newport, mentre per i Balzers si è assunto un valore del 2% di incertezza.

Colore	λ (nm)	Tipo
Arancione	602 ± 12	Balzers
Giallo	577 ± 11	Newport
Verde	546 ± 10	Balzers
Verde-azzurro	499 ± 11	Newport
Azzurro	450 ± 10	Balzers
Blu	405 ± 11	Newport

Tabella 1: Caratteristiche dei filtri utilizzati.

Di seguito sono riportate le tabelle dei dati raccolti per ogni filtro.

V (mV)	σV (mV)	I (nA)	σI (nA)
9.6	0.1	15.57	0.05
69.5	0.4	10.36	0.05
119.9	0.7	7.11	0.05
171	1	4.67	0.05
229	2	2.67	0.05
276	2	1.57	0.05
322	3	0.72	0.05
371	3	0.07	0.05
526	4	-1.11	0.05
618	4	-1.40	0.05
913	6	-1.67	0.05
1424	8	-1.74	0.01
1606	9	-1.76	0.01
1920	10	-1.78	0.01

Tabella 2: Dati filtro Arancio.

V (mV)	σV (mV)	I (nA)	σI (nA)
11.4	0.2	11.8	0.1
49.1	0.3	8.52	0.01
109.0	0.6	3.76	0.01
164.0	0.9	2.40	0.01
201	1	1.35	0.05
250	2	0.16	0.01
304	2	-0.90	0.01
352	3	-1.18	0.01
456	3	-1.78	0.01
503	4	-1.90	0.01
553	4	-1.99	0.01
610	4	-2.04	0.01
871	5	-2.17	0.01
1230	7	-2.23	0.01
1613	9	-2.27	0.01
1940	10	-2.30	0.01
2010	20	-2.30	0.01
2300	20	-2.32	0.01

Tabella 3: Dati filtro Giallo.

V (mV)	σV (mV)	I (nA)	σI (nA)
9.9	0.1	17.42	0.01
71.1	0.5	10.3	0.1
141	2	5.40	0.05
220	2	1.84	0.05
300	3	-0.14	0.05
404	3	-1.33	0.05
452	3	-1.76	0.05
503	4	-1.91	0.05
551	4	-1.98	0.05
802	5	-2.07	0.05
1219	7	-2.11	0.05
1563	9	-2.13	0.05
1800	10	-2.15	0.05
2090	20	-2.16	0.05
2490	20	-2.17	0.05

Tabella 4: Dati filtro Verde.

V (mV)	σV (mV)	I (nA)	σI (nA)
10.2	0.2	6.18	0.01
71.7	0.5	4.13	0.01
122.7	0.7	2.85	0.05
180	1	1.73	0.02
347	3	-0.33	0.05
404	3	-0.68	0.02
451	3	-0.91	0.01
508	4	-1.12	0.01
551	4	-1.23	0.01
601	4	-1.32	0.01
885	5	-1.45	0.01
1206	7	-1.47	0.01
1608	9	-1.49	0.01
2140	20	-1.51	0.01
2570	20	-1.52	0.01

Tabella 5: Dati filtro Verde-Azzurro.

V (mV)	σV (mV)	I (nA)	σI (nA)
10.4	0.2	10.36	0.05
71.6	0.5	7.49	0.01
137.6	0.8	5.10	0.01
201	2	3.32	0.01
304	3	1.24	0.05
404	3	0.02	0.05
504	4	-0.94	0.02
552	4	-1.38	0.01
601	4	-1.62	0.01
647	4	-1.80	0.01
701	5	-1.96	0.01
752	5	-2.07	0.01
951	6	-2.26	0.01
1207	7	-2.29	0.01
1498	8	-2.31	0.01
1702	10	-2.33	0.01
2220	20	-2.35	0.01

Tabella 6: Dati filtro Azzurro.

V (mV)	σV (mV)	I (nA)	σI (nA)
10.3	0.2	1.71	0.01
53.3	0.4	1.36	0.01
98.4	0.6	1.05	0.02
148.4	0.8	0.77	0.02
200	2	0.53	0.02
319	3	0.14	0.03
379	3	0.02	0.02
468	3	-0.117	0.002
510	4	-0.145	0.002
564	4	-0.188	0.002
625	4	-0.212	0.002
684	4	-0.230	0.001
805	5	-0.249	0.001
1133	7	-0.262	0.001
1509	9	-0.267	0.002
1705	10	-0.269	0.002
2270	20	-0.273	0.002

Tabella 7: Dati filtro Blu.

5 Elaborazione dati: stima potenziale di azzeramento V_0

Per stimare il potenziale di azzeramento relativo ad una data frequenza dei fotoni incidenti abbiamo percorso i seguenti due metodi.

5.1 Metodo A

Per ogni filtro si stima la corrente di emissione dall'anodo I_A . In prima approssimazione, si suppone che questa non dipenda significativamente dal potenziale di frenamento applicato. Pertanto si assume che la fotocorrente catodica I_C sia $I - I_A$. Dati gli andamenti della corrente, si esegue un fit con la funzione modello $\sqrt{I_C} = aV + b$. Per il fit si è utilizzata la funzione *curvefit* della libreria *pylab* con l'opzione *absolute sigma = "false"*, perché il modello di fit usato non è realistico. Una volta estratti i parametri, si trova il potenziale di azzeramento V_0 ponendo

$$I_C = 0 \rightarrow V_0 = -b/a \quad (2)$$

Per stimare la corrente di emissione dell'anodo, si sono considerati i dati in regime asintotico e si è eseguito un fit con funzione modello $y = b$. (Dati i cui valori di corrente differiscono dal valore di corrente massimo per meno del 5% vengono considerati asintotici). In tabella 8 si sono riportati i parametri di fit.

Si osserva che i valori della corrente hanno una debole dipendenza dal potenziale: tendono infatti a crescere in valore assoluto all'aumentare di V . In effetti l'ipotesi che la corrente anodica non dipenda dal potenziale

Colore	b (nA)	χ^2/ndof
Arancio	-1.8 ± 0.1	11.2/3
Giallo	-2.3 ± 0.1	157.0/5
Verde	-2.1 ± 0.1	0.9/4
Verde-Azzurro	-1.49 ± 0.05	32.2/4
Azzurro	-2.3 ± 0.1	49.1/4
Blu	-0.27 ± 0.01	29.9/3

Tabella 8: Risultati fit del regime asintotico.

applicato non è confermata dal χ^2 . Ai fini dei fit abbiamo ritenuto sensato considerare come corrente asintotica il valor medio sui punti presi. Come incertezza abbiamo preso la semidispersione dei valori di corrente dalla media. Una volta ottenuto il valore della corrente asintotica, è stato eseguito un fit con la funzione modello parabolica sui dati, escludendo quelli in regime asintotico (che non possono rispettare un simile andamento). I risultati dei fit sono riportati nel grafico 2. Nelle tabelle 9 si sono riportati i χ^2 e il relativo potenziale di arresto V_0 calcolato dai parametri tramite l'equazione 2.

Colore	χ^2/ndof	V_0 (mV)
Arancio	5358/8	470 ± 1
Giallo	113247/10	477 ± 1
Verde	37815/8	552 ± 1
Verde-Azzurro	18178/8	520 ± 1
Azzurro	60091/10	648 ± 1
Blu	220/11	658 ± 1

Tabella 9: χ^2 e V_0 per il fit parabolico.

L'errore su V_0 è stato calcolato propagando gli errori in quadratura dall'equazione 2. I χ^2 normalizzati sono dell'ordine delle migliaia : si evince che l'andamento non è affatto rispettato. Inoltre i potenziali di azzeramento estratti non sono in accordo con quanto predetto dal modello, nè con quanto ottenuto nel punto successivo. Pertanto abbiamo continuato l'analisi senza eseguire il fit lineare con questi potenziali di azzeramento: non ci aspettiamo risultati coerenti con il modello e con il fit del prossimo punto.

5.2 Metodo B

Per ogni filtro si è stimato il relativo potenziale di azzeramento V_0 corrispondente alla tensione per cui la corrente fotocatodica risulta compatibile con 0 entro una incertezza δI . Per fare ciò si è eseguito un fit per ogni set di misure con la funzione modello

$$I(V) = \bar{I}(e^{a(\bar{V}-V)} - 1) \quad (3)$$

Si osservi che con questa definizione \bar{I} rappresenta il modulo della corrente asintotica misurata. I risultati dei fit sono riportati nella tabella 10 e nel grafico 3.

Colore	a mV $^{-1}$	\bar{V} (mV)	\bar{I} (nA)	χ^2/ndof
Arancio	$(6 \pm 3) \cdot 10^{-3}$	380 ± 1	1.762 ± 0.07	20/11
Giallo	$(7 \pm 0.3) \cdot 10^{-3}$	248 ± 6	2.23 ± 0.07	6100/15
Verde	$(7 \pm 0.03) \cdot 10^{-3}$	300 ± 4	2.23 ± 0.05	104/12
Verde-Azzurro	$(5 \pm 0.1) \cdot 10^{-3}$	304 ± 6	1.55 ± 0.04	638 /12
Azzurro	$(4 \pm 0.1) \cdot 10^{-3}$	384 ± 5	2.43 ± 0.04	1466/14
Blu	$(6 \pm 0.09) \cdot 10^{-3}$	366 ± 4	0.273 ± 0.03	195/14

Tabella 10: Risultati dei fit con modello esponenziale.

Anche per questo fit si è utilizzata la funzione *curvefit* della libreria *pylab* con l'opzione *absolute sigma = "false"*. I valori dei χ^2 normalizzati vanno dalle decine alle centinaia: in effetti non ci si aspetta che l'andamento della funzione $I(V)$ sia davvero un esponenziale, ma semplicemente un andamento approssimativo con il quale estrarre dei parametri utili per i calcoli successivi. Per ricavare V_0 è necessario risolvere l'equazione

$$I(V_0) = -\bar{I} + \delta(I) \Rightarrow V_0 = \bar{V} + \frac{1}{a} \ln \frac{\bar{I}}{\delta I} \quad (4)$$

Dobbiamo dunque stimare l'incertezza δI . Si osserva intanto che la corrente anodica non è davvero indipendente dalla differenza di potenziale applicato: guardando i dati si osserva che, anche per grandi V il valore "asintotico"

Corrente vs Potenziale di frenamento: fit parabolico

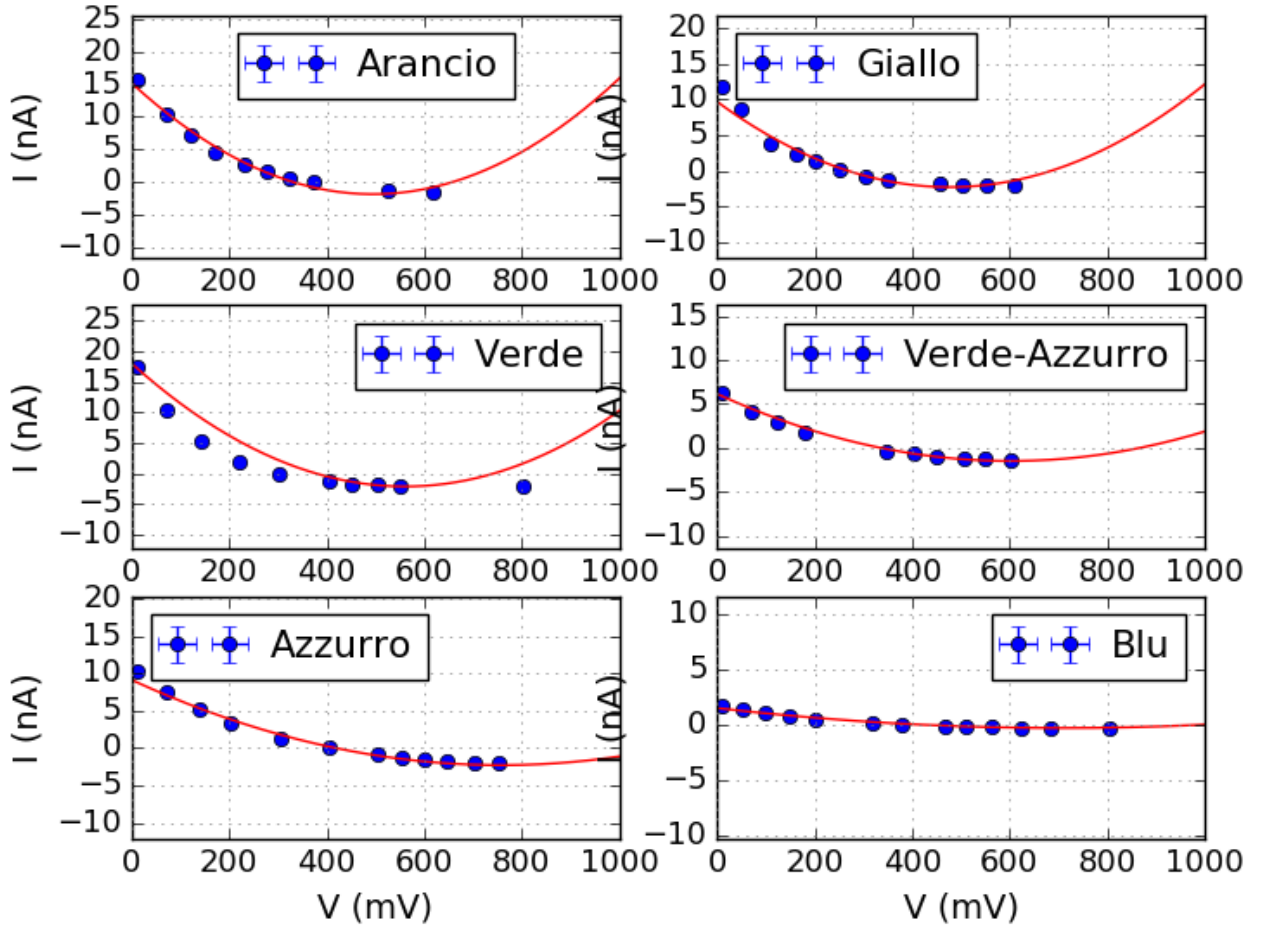


Figura 2: Corrente in funzione del potenziale di frenamento per le varie frequenze (fit parabolico).

della corrente tende a crescere in valore assoluto. Ai fini della stima abbiamo considerato l'errore estratto dal fit del parametro \bar{I} : anche se l'andamento complessivo della curva non sarà ben descritta da un esponenziale, è ragionevole supporre che la corrente anodica non sia perfettamente una costante ma tenda ad un valore limite esponenzialmente (almeno nella regione asintotica).

A questo scopo non abbiamo considerato nè l'errore dovuto alla stabilità (ossia quello effettivamente riportato sui dati), nè l'errore strumentale (dell'ordine dello 0.4% nelle scale usate) perchè più piccoli rispetto all'errore sui parametri.

Sebbene la scelta di δI appaia arbitraria, questa non influisce sul fit lineare finale e sul valore del coefficiente angolare della retta h/e . Infatti, essendo sia il parametro a che il valore dei δI circa lo stesso per le varie frequenze utilizzate, i potenziali di azzeramento V_0 vengono traslati della stessa quantità se si varia δI della stessa quantità per le varie frequenze. In tabella 11 sono riportati i valori dei potenziali ottenuti in funzione del colore. Gli errori su V_0 estratti sono stati calcolati propagando in quadratura gli errori dei parametri (stimati dal fit) che compaiono in 4.

Colore	δI (nA)	V_0 (mV)
Arancio	0.07	930 ± 10
Giallo	0.07	693 ± 20
Verde	0.07	808 ± 30
Verde-Azzurro	0.04	962 ± 30
Azzurro	0.04	1290 ± 30
Blu	0.03	790 ± 10

Tabella 11: Valori del potenziale di azzeramento in funzione del filtro e del δI usato.

Corrente vs Potenziale di frenamento: fit esponenziale

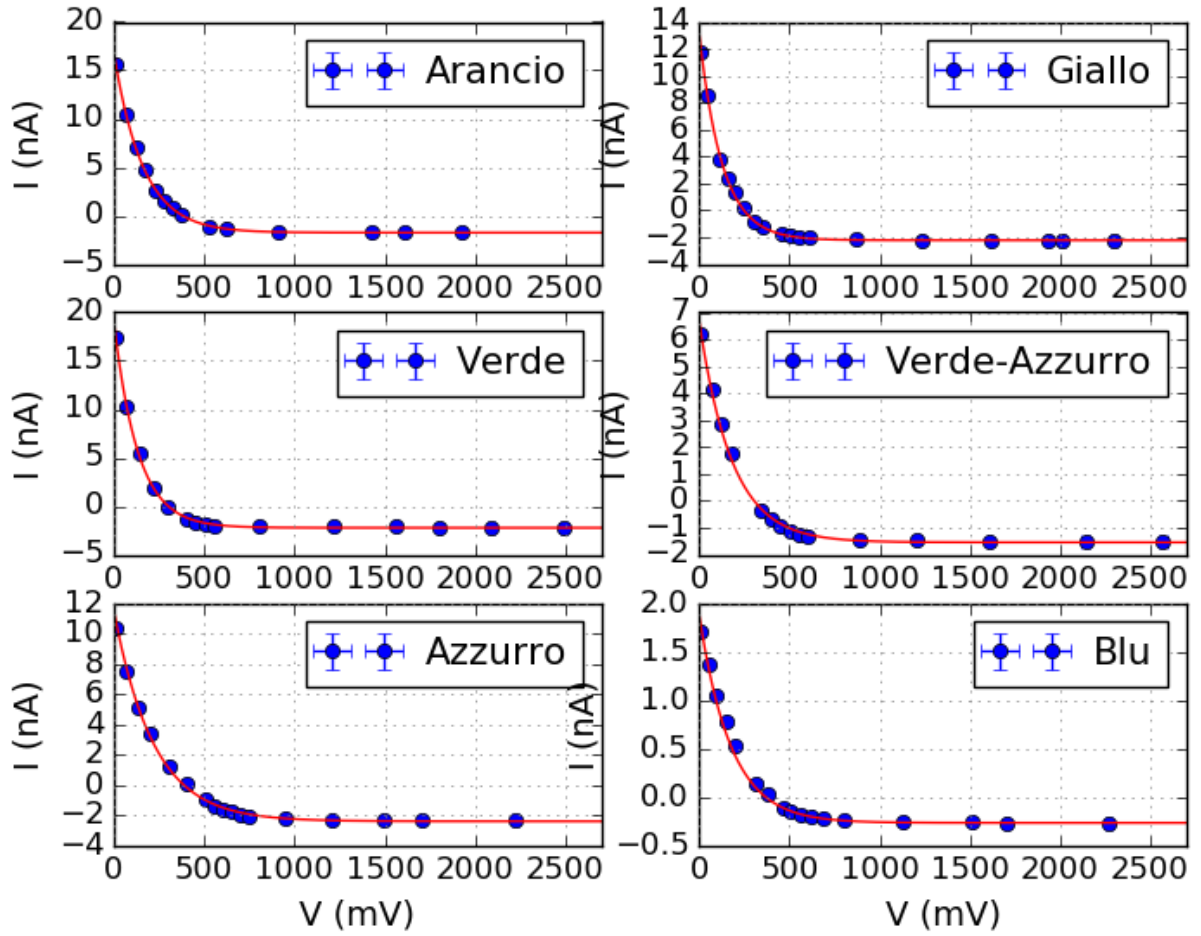


Figura 3: Grafici con le correnti misurate in funzione dei potenziali di frenamento per le varie frequenze (fit esponenziale).

6 Relazione frequenza- V_0

Una volta ottenuti i potenziali di azzeramento per le varie frequenze, abbiamo eseguito un fit secondo la funzione modello $V_0 = a \cdot f + b$. Secondo il modello teorico $a = h/e \simeq 4.1 \text{ V} \cdot \text{s} \cdot 10^{-15}$. Il risultato del fit è riportato in figura 4.

Come valore del coefficiente angolare abbiamo ottenuto $a = (3.9 \pm 0.2) \cdot 10^{-15} \text{ V} \cdot \text{s}$, in buon accordo con il valore atteso. Si ha $\chi^2/\text{ndof} = 0.8/2$, il che indica che si siano sovrastimati gli errori. Per il calcolo del χ^2 si è considerato anche l'errore, non trascurabile, sulle frequenze, propagandolo con un valore stima di $3.5 \cdot 10^{-15} \text{ V} \cdot \text{s}$ per il coefficiente angolare. Il V_0 per il filtro arancione non è in accordo con l'andamento teorico. In effetti a questa frequenza (più bassa delle altre), i fotoni hanno meno energia rispetto agli altri casi. Il materiale eccitato nel fotomoltiplicatore è costituito da due tipi di metallo; solo uno di questi tuttavia riesce ad essere eccitato a queste energie. Pertanto il comportamento della corrente è diverso rispetto agli altri casi. Anche il potenziale di azzeramento per il filtro blu non è in accordo con quanto previsto, ma non siamo riusciti a trovare una spiegazione di tale fenomeno. Pertanto abbiamo escluso dal fit lineare i dati ricavati da questi filtri.

7 Corrente anodica

Successivamente abbiamo studiato il comportamento della corrente anodica in funzione delle frequenze. Come prima cosa si osserva che in realtà questa non è costante all'aumentare della tensione applicata all'apparato: in effetti si osserva dai dati un andamento decrescente. Inoltre, come abbiamo osservato in tabella 8, l'ipotesi di corrente costante non è compatibile con i valori dei χ^2 . Abbiamo quindi eseguito un fit con funzione modello $y = a \cdot x + b$ sui dati asintotici riportati nella stessa tabella 8. In tabella 12 sono riportati i risultati dei fit. Osserviamo come tutti i coefficienti angolari siano, per quanto piccoli, negativi (e non compatibili con

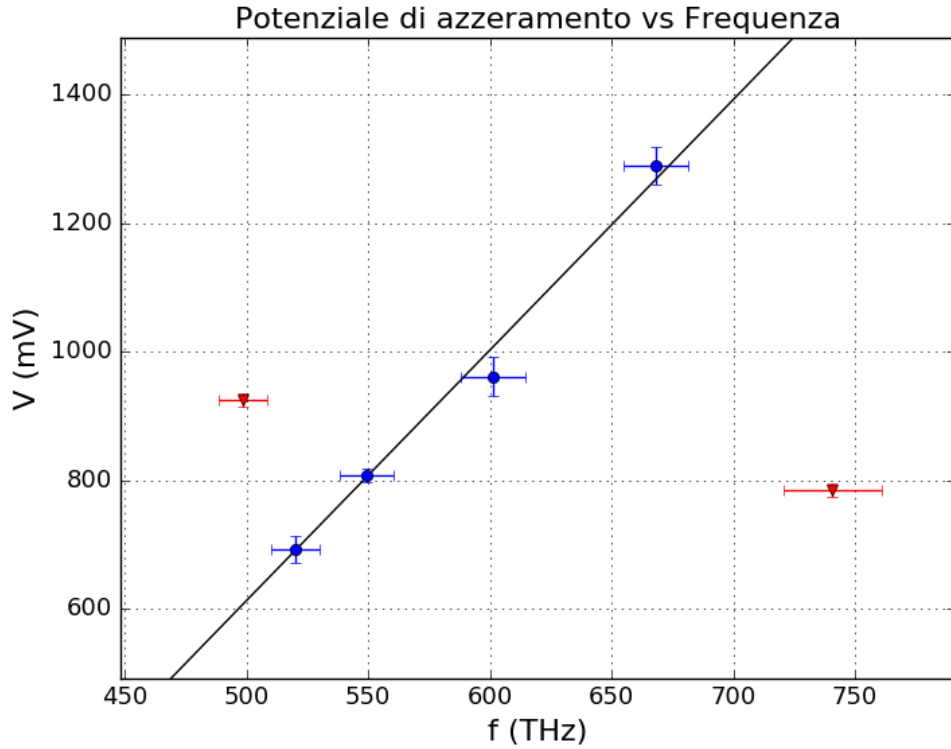


Figura 4: Grafico del potenziale di azzeramento in funzione della frequenza. I punti esclusi hanno colore e marker diversi.

Colore	a (nA/mV)	b (nA)	χ^2/ndof
Arancio	$-(8 \pm 3) \cdot 10^{-5}$	-1.62 ± 0.04	0.5/2
Giallo	$-(100 \pm 8) \cdot 10^{-6}$	-2.09 ± 0.01	5.3/4
Verde	$-(4.8 \pm 5) \cdot 10^{-5}$	-2.1 ± 0.1	0.04/3
Verde-Azzurro	$-(4.1 \pm 0.7) \cdot 10^{-5}$	-1.41 ± 0.01	0.9/3
Azzurro	$-(7 \pm 1) \cdot 10^{-5}$	-2.20 ± 0.02	2.2/3
Blu	$-(1.0 \pm 0.2) \cdot 10^{-5}$	-0.251 ± 0.003	0.7/2

Tabella 12: Risultati fit dati asintotici con retta.

0, ossia andamento costante). Tuttavia i valori generalmente bassi dei χ^2 non ci consentono di garantire che l'andamento asintotico sia davvero lineare (anzi, potrebbe essere una coda di un esponenziale). Ad ogni modo, il valore dell'ordinata b della retta non è una buona stima della corrente anodica effettivamente circolante nel circuito per potenziali elevati: come valore della corrente asintotica abbiamo preferito considerare il valore ottenuto dal fit con costante (ossia la media pesata). Pertanto, per studiare l'andamento della corrente anodica in funzione delle frequenze si sono riportati in figura 5 i valori della corrente asintotica estratta con fit costante e non con il fit appena eseguito. Ci aspettiamo che il valore della corrente anodica dipenda principalmente dallo spettro di emissione della lampada utilizzata e dalle varie trasmittanze dei filtri.

Dal grafico non si riesce ad evincere un andamento particolare della corrente anodica. Si può osservare che per il filtro blu, la corrente anodica ha un valore decisamente più basso che per gli altri filtri.

8 Conclusioni

Il metodo di fit A (fit con parabola) non ha portato a stime sensate del potenziale di azzeramento. Il filtro arancione non rispecchia l'andamento per motivi che si possono ricondurre all'apparato sperimentale (struttura del fotomoltiplicatore). Non abbiamo trovato spiegazioni convincenti per quanto riguarda il comportamento del filtro blu. La corrente anodica dipende debolmente dal potenziale applicato (sebbene si sia assunto il contrario in fase di fit).

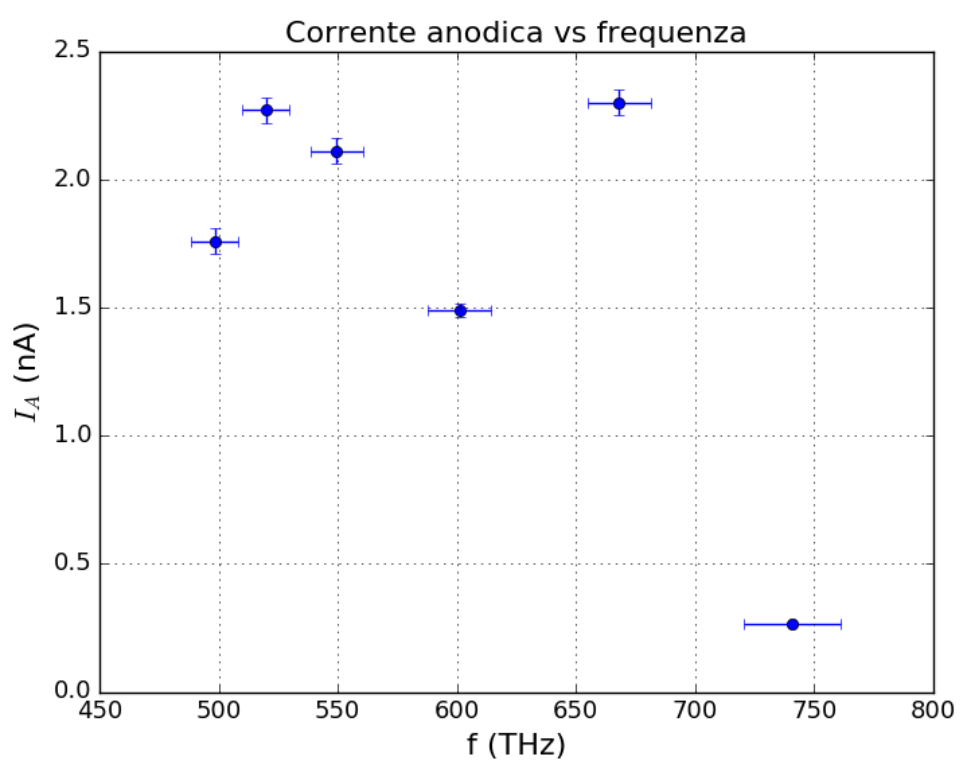


Figura 5: Valori della corrente anodica in funzione delle frequenze.